

電磁波與天線導論HW8

Name : 郭忠翔

ID : R10522845

1

$$T = \frac{l}{c} = 2(ns)$$

$$\Gamma_L = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} = -0.6$$


$$\Gamma_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} = 0.5$$

$$V_1^+ = \frac{V_{in} * Z_0}{R_g + Z_0} = 1.25(V)$$

$$V_L(t = 2 - 3(ns)) = 1.25 - 1.25 * 0.6 = 0.5$$

$$V_L(t = 5 - 6(ns)) = -0.75 * 0.5 + 0.75 * 0.5 * 0.6 = -0.15$$
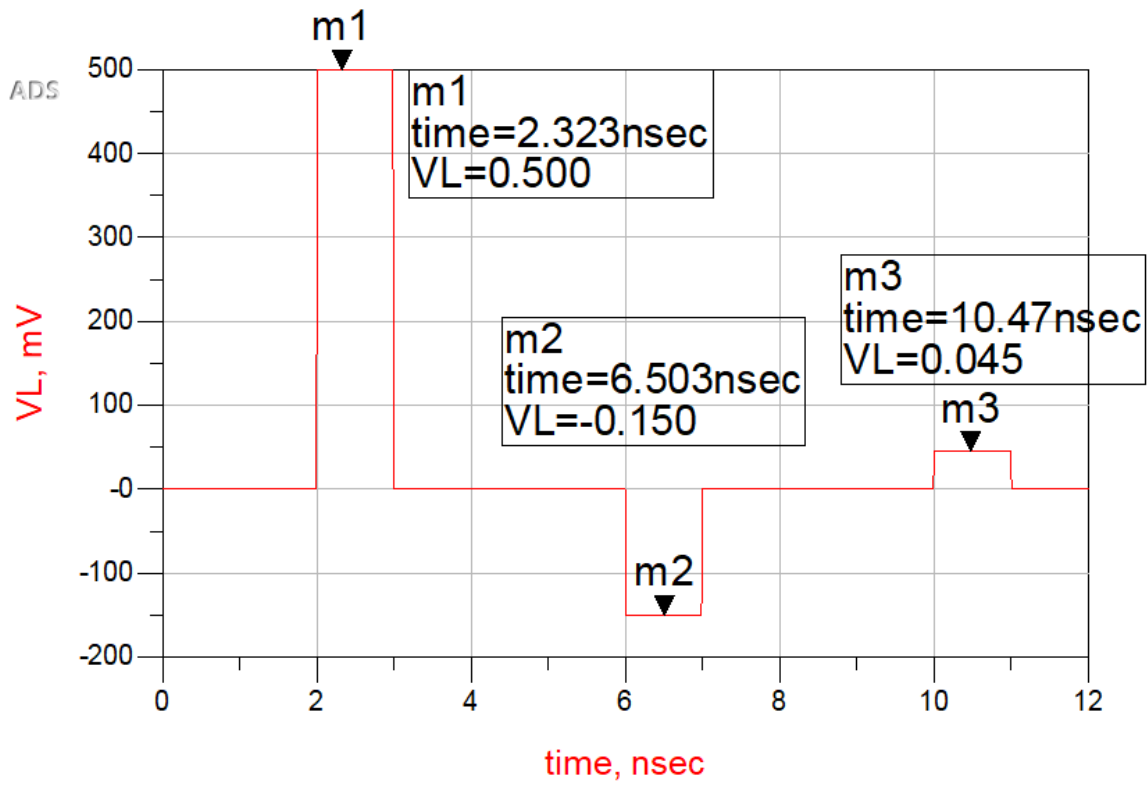
$$V_L(t = 10 - 11(ns)) = 0.225 * 0.5 - 0.225 * 0.5 * 0.6 = 0.045$$



2

(a)

$$Z_L = \frac{1}{\frac{1}{100+250} + j\omega c} = 0.0045 - j1.061$$

$$\beta l = \frac{5\pi}{9}$$



$$Z'_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} = 0.193 - j323.56$$

$$Z_{in} = \frac{1}{\frac{1}{Z'_{in}} + \frac{1}{50}} = 48.8296 - j7.5449 - < ans >$$

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = -0.006 - j0.0768 - < ans >$$

(b)

| Z_{in}

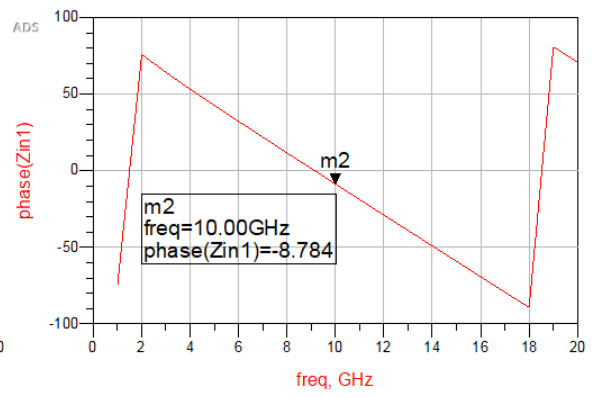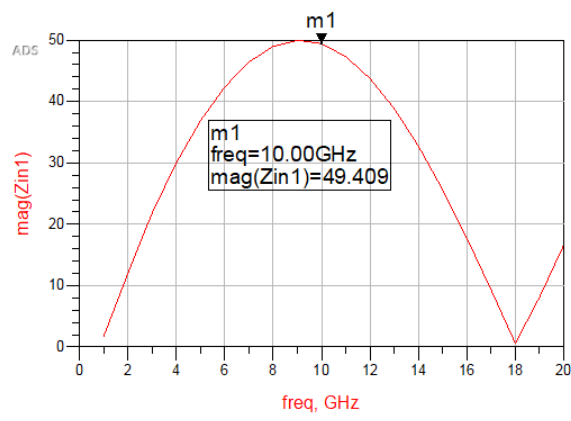

Γ

